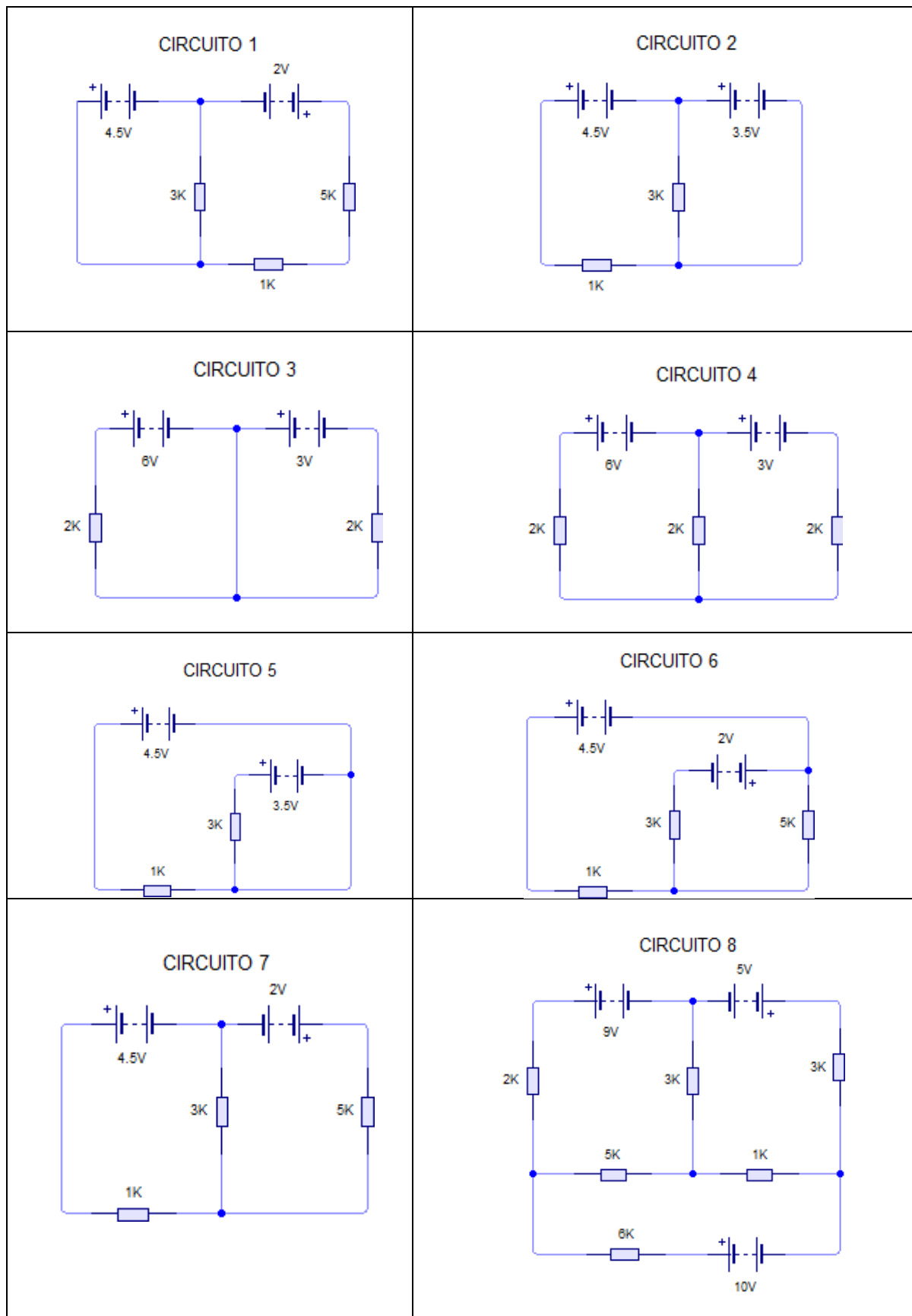


Ejercicios de Electrónica

Boletín EAN6: Leyes de Kirchhoff


Revisado febrero 2025

1. Resuelve los circuitos que aparecen en las siguientes figuras, aplicando para ello las leyes de Kirchhoff.




2. Resuelve los circuitos que aparecen en las siguientes figuras, utilizando las leyes de Kirchhoff.


CIRCUITO 1

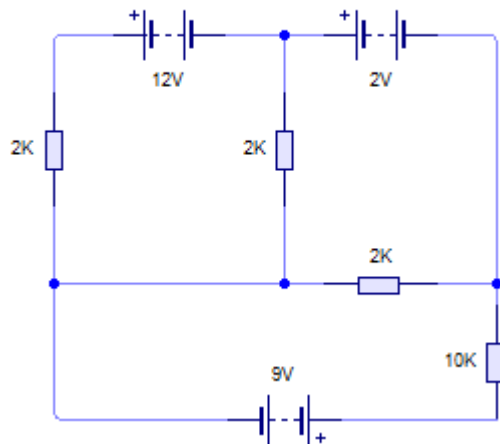


CIRCUITO 2

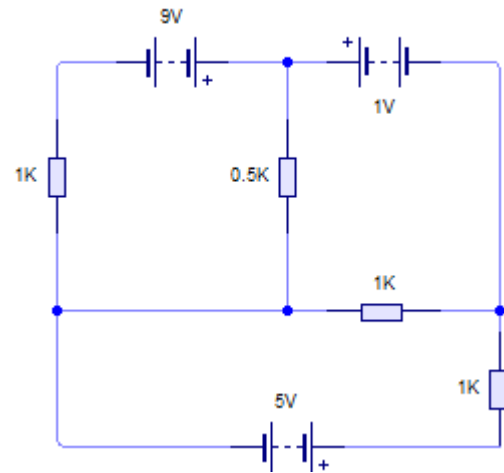


CIRCUITO 3

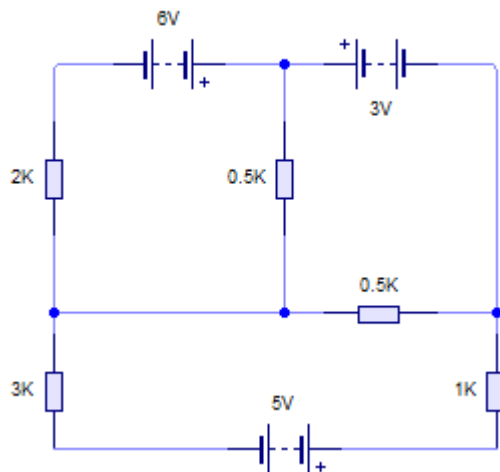

CIRCUITO 4

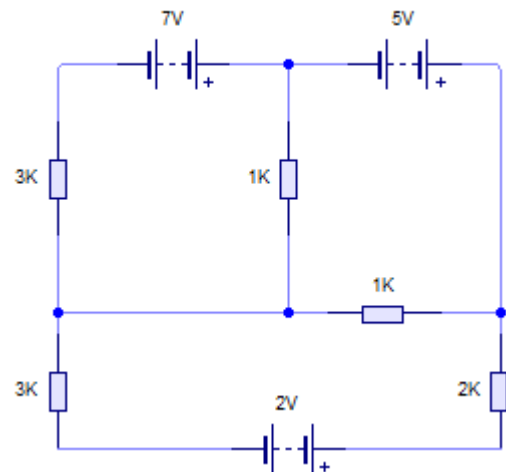

CIRCUITO 5

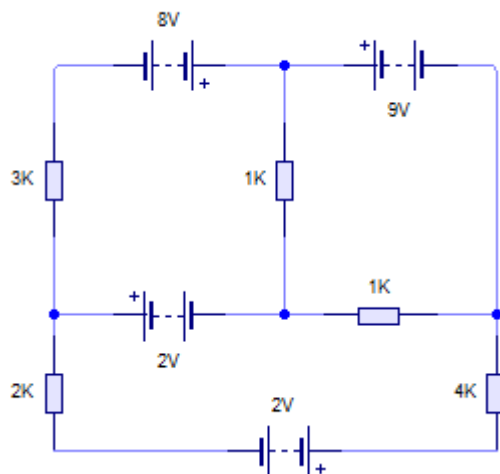

CIRCUITO 6

