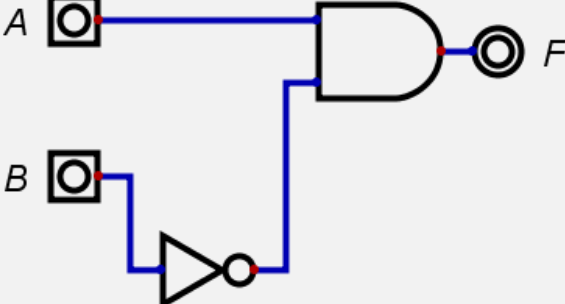
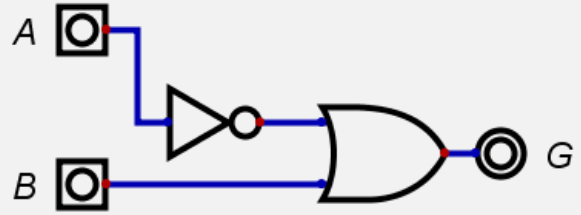
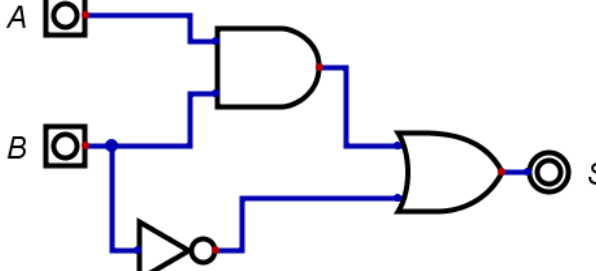
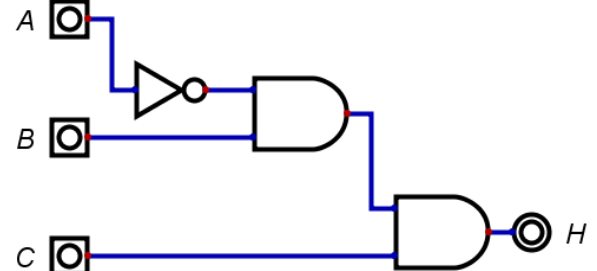
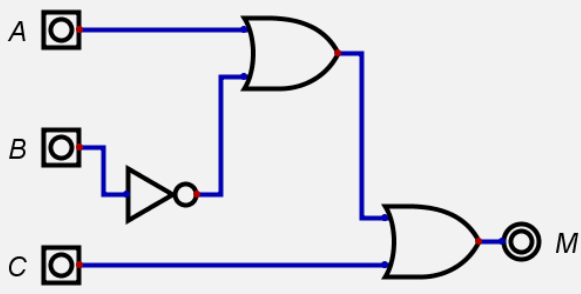
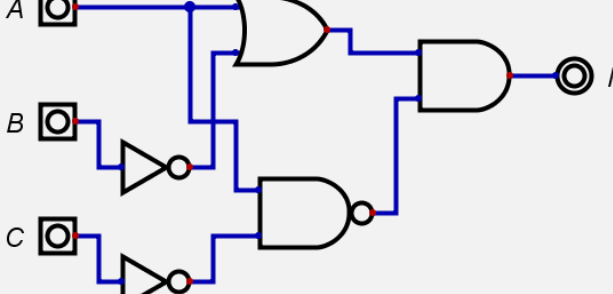
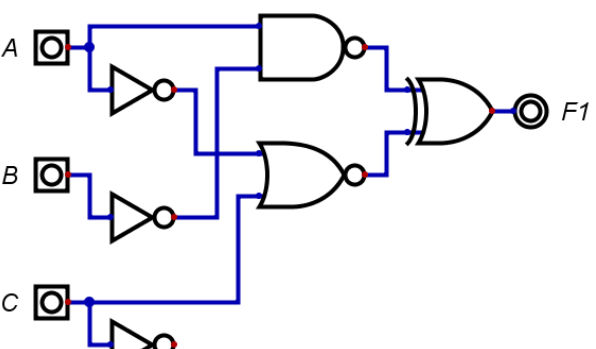


1. Obtén la tabla de verdad de estos circuitos lógicos:

<p>CIRCUITO 1</p> 	<p>CIRCUITO 2</p> 
<p>CIRCUITO 3</p> 	<p>CIRCUITO 4</p> 
<p>CIRCUITO 5</p> 	<p>CIRCUITO 6</p> 
<p>CIRCUITO 7</p> 	<p>CIRCUITO 8</p> 