Electrónica digital.

4° E.S.O.

Boletín 3: Funciones lógicas. Implementación.

- Dibuja los símbolos de las siguientes puertas lógicas: a) NOT; b) AND; c) OR;
 d) NOR; e) NAND.
- 2. Implementa la función lógica $F = A + \overline{B}$ usando cualquier tipo de puertas lógicas.
- 3. Ídem con F = A + B + C
- 4. Ídem con $F = \overline{A + \overline{B}}$.
- 5. Ídem con $F = \overline{A+B}$.
- 6. Ídem con $F = A + \overline{B} + \overline{A \cdot B}$.
- 7. Ídem con $F = \overline{A+B+C}$.
- 8. Ídem con $F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$.
- 9. Ídem con $F = \overline{A+B} + \overline{B} \cdot \overline{C}$.
- 10. Ídem con $F = \left(\overline{A + \overline{B}}\right) \left(\overline{A + B}\right)$.
- 11. Ídem con $F = (A+B)\cdot C$
- 12. Ídem con $F = A + A \cdot B + A \cdot C + A \cdot B \cdot C$
- 13. Ídem con $F = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{A \cdot B})$
- 14. Ídem con $F = (\overline{A} + B)(A + \overline{B})$
- 15. Ídem con $F = (\overline{A} + \overline{B} \cdot A)(\overline{B} + A)$
- 16. Implementa la función del ejercicio 12 del boletín 2: a) con cualquier tipo de puertas lógicas; b) sólo con puertas NAND.
- 17. Implementa las funciones de los ejercicios 2 a 15 usando sólo puertas NAND.
- 18. Implementa las funciones de los ejercicios 2 a 15 usando sólo puertas NOR.
- 19. Sea la función lógica: $F = A \cdot B + A \cdot (\overline{B} + \overline{C})$. Se pide:
 - a) Obtén su tabla de verdad.
 - b) Implementa la función con puertas lógicas cualesquiera.
 - c) Implementa la función sólo con puertas NAND.
- 20. Implementa la función sólo con puertas NOR.